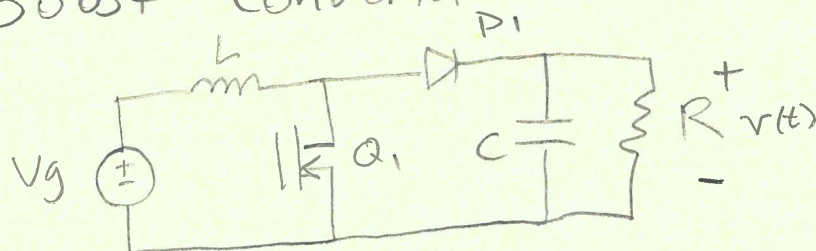


Boost Converter



Q_1 - IRFR18N1SD

D_1 - BYW29-D

$$V_g = 48V$$

$$v(t) \approx V = 120V$$


$$P_{out} = 150W$$

$$f_{sw} = 100kHz$$


$$\Delta I_L = 20\% I_L$$

$$\Delta V = 100mV$$

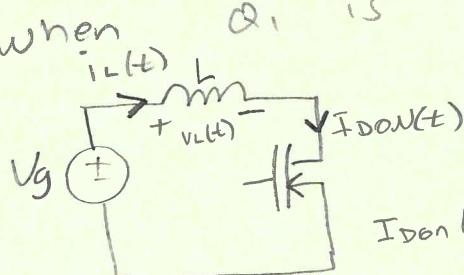To find I_{Don} , consider current through Q_1 when Q_1 is on



$$I_{Don}(t) = i_L(t)$$

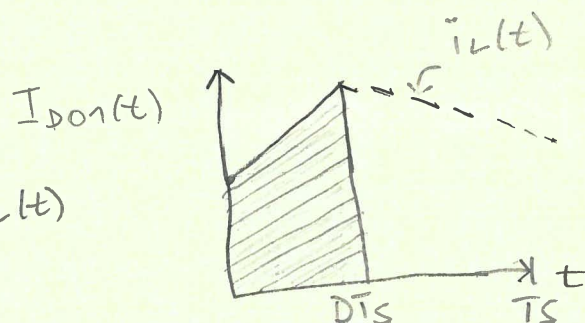


When Q_1 is on, switch current, $I_{Don}(t)$ is equal to inductor current. If we apply SRA: $I_{Don}(t) \approx I_L$

for a Boost: $\langle i_L(t) \rangle_{T_s} = \frac{V}{D'R} = I_L$

$$I_{Don}(t) \approx \frac{V}{D'R} \approx \underline{10.4167A} @ 500W$$

per mfile variable "IDonmax"

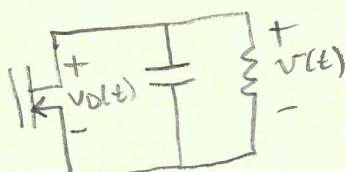To find blocking voltage, V_D , consider voltage across Q_1 when off



$$V_D(t) = v(t)$$

By SRA

$$V_D(t) \approx \underline{V = 120V}$$

To find k and V_{th} pick two points from I_D vs V_{GS} curve of IRFR18N1SD at $25^\circ C$

$$I_{D1} = 1A \quad I_{D2} = 20A$$
$$V_{GS1} = 6V \quad V_{GS2} = 8V$$

$$I_{D1} = k(V_{GS1} - V_{th})^2$$
$$I_{D2} = k(V_{GS2} - V_{th})^2$$

$$1 = k(6 - V_{th})^2$$
$$20 = k(8 - V_{th})^2$$

$$1 = k(6 - V_{th})(6 - V_{th})$$
$$20 = k(8 - V_{th})(8 - V_{th})$$

$$1 = k[36 - 6V_{th} - 6V_{th} + V_{th}^2] \quad (1)$$

$$20 = k[64 - 8V_{th} - 8V_{th} + V_{th}^2] \quad (2)$$


Solve (1) + (2) for k and V_{th}

$$k = \underline{3.0139}$$

$$V_{th} = \underline{5.4239}$$

When multiple solns exist, pick soln corresponding closest to $V_{GS(th)}$ parameter in datasheet.

Total Conduction+Switching Loss

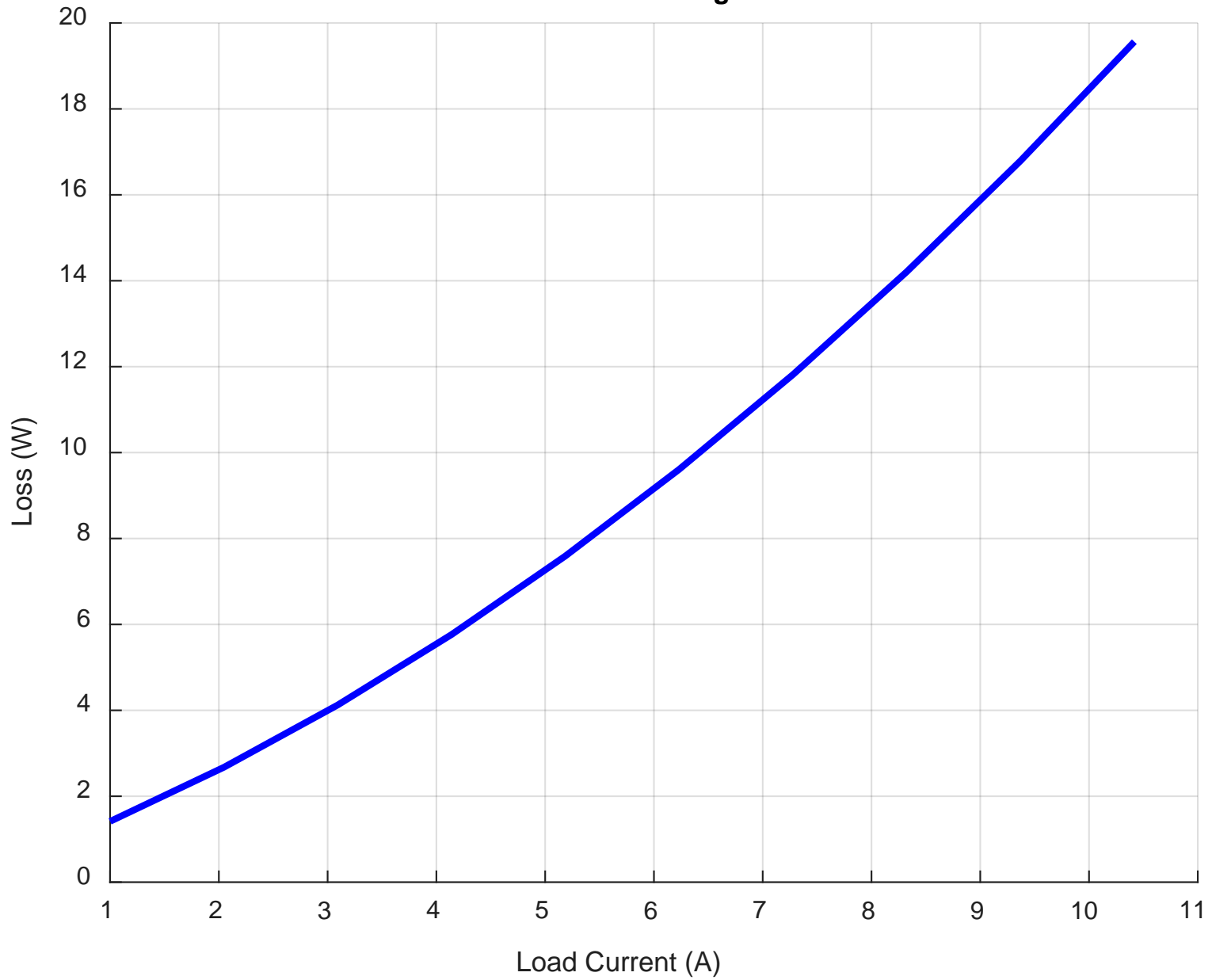

Converter Efficiency vs. Load Power

